



UNIVERSITÉ DE  
**SHERBROOKE**

## PPPPP02

Comment concevoir un Power  
Delivery Network?

Pascal-Emmanuel Lachance

# Comment protéger une alimentation?

## 1 Comment protéger une alimentation?

- Protection antistatique
- Protection de tension inverse
- Protection de court-circuit
- Protection de inrush current
- GFCI & Grounding

## 2 Comment filtrer une alimentation?

## 3 Quels sont les types de régulateurs?

## 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment protéger une alimentation?

## 1 Comment protéger une alimentation?


- **Protection antistatique**
- Protection de tension inverse
- Protection de court-circuit
- Protection de inrush current
- GFCI & Grounding


## 2 Comment filtrer une alimentation?


## 3 Quels sont les types de régulateurs?
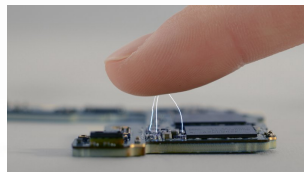
## 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

- Norme IEC-61000-4-2
  - Types de décharges
  - Méthodologies de tests & certification
  - 4 catégories de produits
  - Jusqu'à  $\pm 8 \text{ kV}$  /  $\pm 15 \text{ kV}$
- Deux types de chocs statiques
  - **Contact Discharge** - Toucher directement chaque pin avec un ESD gun
  - **Air Discharge** - ESD gun proche du DUT jusqu'à décharge




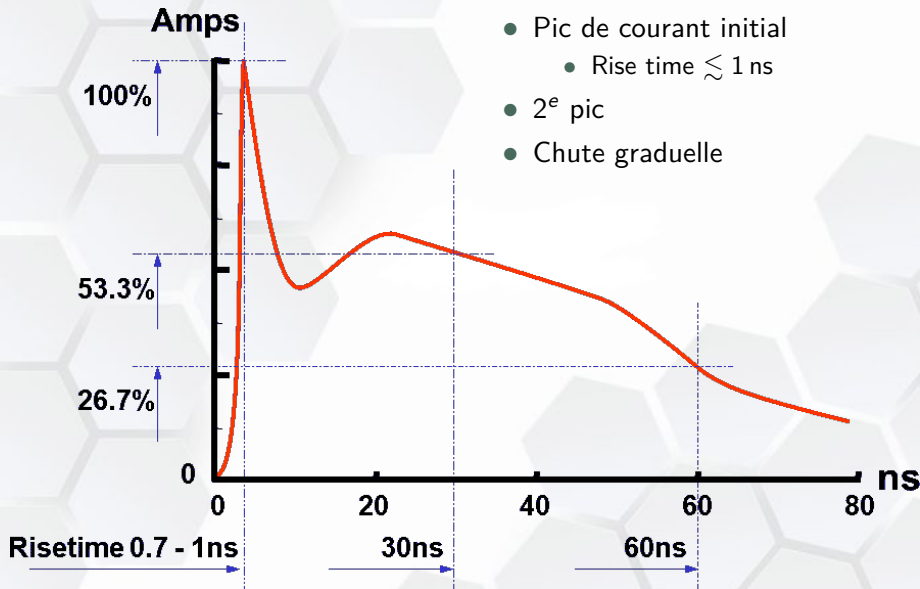


  $i_{\text{ESD}}(t) \rightarrow 8 \text{ kV}$




# Diode Normale - IV Curve

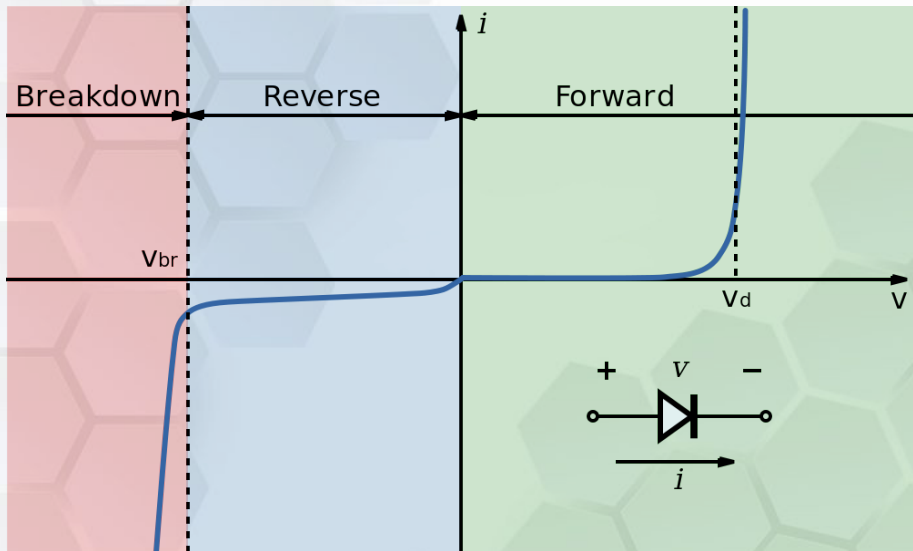

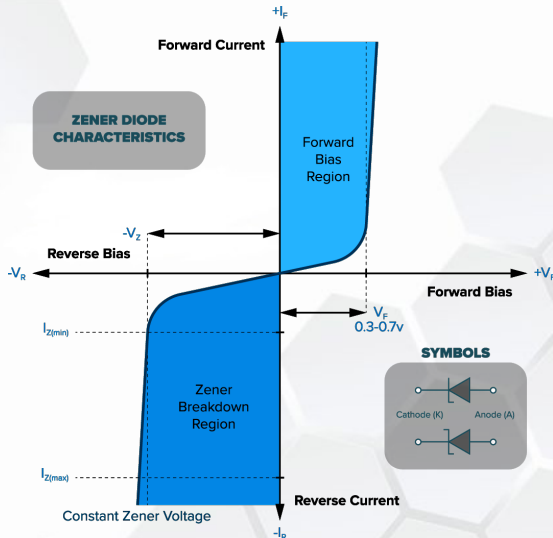- **Faite pour être mise à l'envers!**
- $V_Z$  contrôlé
- Beaucoup de courant en avalanche
- N'endommage pas la diode
- Utilisé dans des références de tension
- Utilise comme protection antistatique








  $i_{\text{ESD}}(t) \rightarrow 8 \text{ kV}$



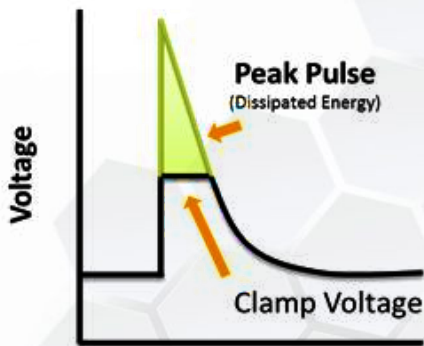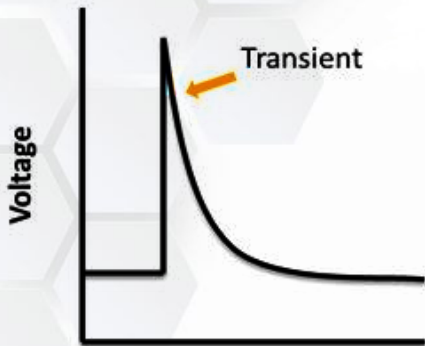- Clamp le pulse à  $V_Z$
- Protège les dispositifs par après
- Pas l'option la plus rapide
- Ne protège pas contre un pulse négatif




  $i_{\text{ESD}}(t) \rightarrow \pm 8 \text{ kV}$




- **Faite pour protection antistatique!**
- **Bidirectionnel!!**


- Deux diodes Zener qui se font face
- *iv curve* symétrique

Uni-directional

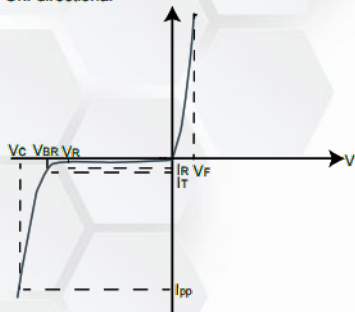

Bi-directional

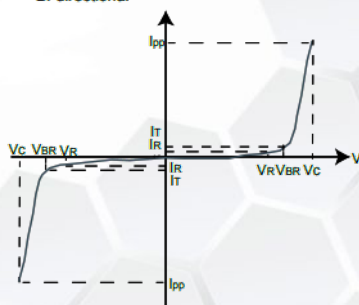

  $i_{\text{ESD}}(t) \rightarrow \pm 8 \text{ kV}$



# Comment protéger une alimentation?

## 1 Comment protéger une alimentation?

- Protection antistatique
- **Protection de tension inverse**
- Protection de court-circuit
- Protection de inrush current
- GFCI & Grounding

## 2 Comment filtrer une alimentation?


## 3 Quels sont les types de régulateurs?

## 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?


- Ne conduit que dans un sens

- Drop de tension  $V_f$

- $P = I \cdot V_f$

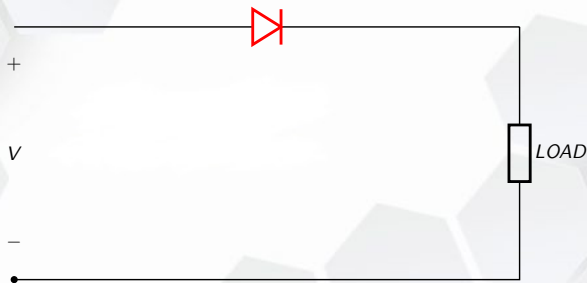


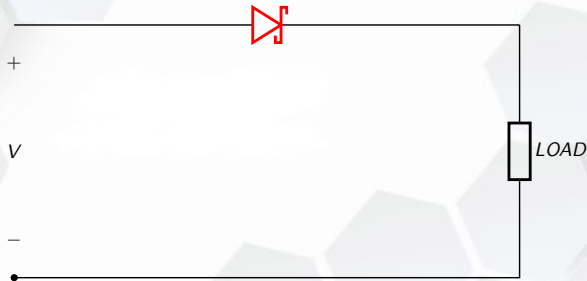- Ne conduit que dans un sens
- Drop de tension  $V_f$  plus petite
- $P = I \cdot V_f$
- Plus cher pour même rating de courant





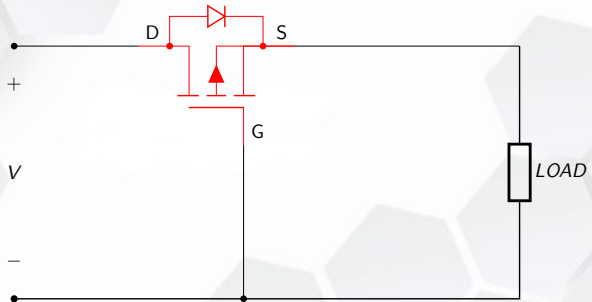- Ne conduit que dans un sens
- Drop de tension vraiment plus petite ( $R_{ds_{on}} \cdot I$ )
- Tension maximale supportée




$V_{gs}$  négatif!

$$V_{gs} < -V_t$$


Faire attention au  $V_{gs_{max}}$

- $V_G = 0V$
- $V_{gs} = -VDD$
- $-VDD < -V_t$
- Conduit!

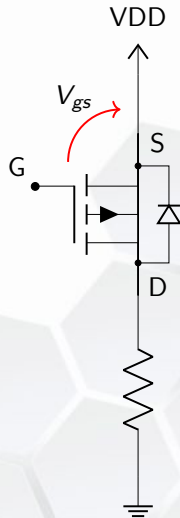- $V_G = VDD$
- $V_{gs} = 0V$
- $0V > -V_t$
- Ne conduit pas



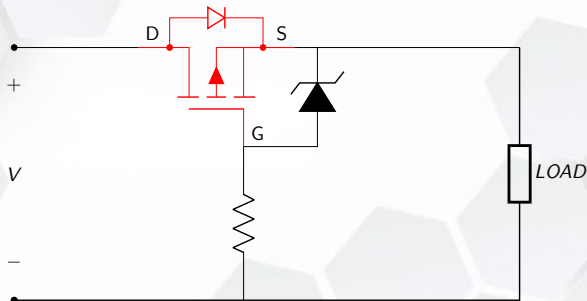- Ne conduit que dans un sens
- Drop de tension vraiment plus petite ( $R_{ds(on)} \cdot I$ )
- Supporte toutes les tensions!



# Comment protéger une alimentation?

## 1 Comment protéger une alimentation?

- Protection antistatique
- Protection de tension inverse
- **Protection de court-circuit**
- Protection de inrush current
- GFCI & Grounding

## 2 Comment filtrer une alimentation?

## 3 Quels sont les types de régulateurs?

## 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment protéger une alimentation?

## 1 Comment protéger une alimentation?

- Protection antistatique
- Protection de tension inverse
- Protection de court-circuit
- **Protection de inrush current**
- GFCI & Grounding

## 2 Comment filtrer une alimentation?

## 3 Quels sont les types de régulateurs?

## 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment protéger une alimentation?

## 1 Comment protéger une alimentation?

- Protection antistatique
- Protection de tension inverse
- Protection de court-circuit
- Protection de inrush current
- **GFCI & Grounding**

## 2 Comment filtrer une alimentation?

## 3 Quels sont les types de régulateurs?

## 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment filtrer une alimentation?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
  - Filtrer l'entrée
  - Filtrer la sortie d'un régulateur
  - Filtrer au IC
- 3 Quels sont les types de régulateurs?
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment filtrer une alimentation?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 **Comment filtrer une alimentation?**
  - **Filtrer l'entrée**
  - Filtrer la sortie d'un régulateur
  - Filtrer au IC
- 3 Quels sont les types de régulateurs?
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?



# Comment filtrer une alimentation?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 **Comment filtrer une alimentation?**
  - Filtrer l'entrée
  - **Filtrer la sortie d'un régulateur**
  - Filtrer au IC
- 3 Quels sont les types de régulateurs?
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment filtrer une alimentation?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 Comment filtrer une alimentation?**
  - Filtrer l'entrée
  - Filtrer la sortie d'un régulateur
  - **Filtrer au IC**
- 3 Quels sont les types de régulateurs?
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Quels sont les types de régulateurs?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Quels sont les types de régulateurs?**
  - Régulateurs Linéaires
  - Régulateurs "switching"
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Quels sont les types de régulateurs?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Quels sont les types de régulateurs?**
  - Régulateurs Linéaires
  - Régulateurs "switching"
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Quels sont les types de régulateurs?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Quels sont les types de régulateurs?**
  - Régulateurs Linéaires
  - Régulateurs "switching"
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?

# Comment concevoir un arbre d'alimentation?

- 1 Comment protéger une alimentation?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Quels sont les types de régulateurs?
- 4 Comment concevoir un arbre d'alimentation?



Merci!