

Quels sont les types de régulateurs?

- Quels sont les types de régulateurs?
 - Régulateurs Linéaires
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

DC-DC - Régulateurs Linéaires vs Switching




Ħ	Critère	Régulateur Linéaire	Régulateur Switching
\$	Coût	Faible √	Moyen à Élevé 🗶
ň.	Complexité	Faible ✓	Moyen à Élevé 🗶
小	Bruit	Faible ✓	Moyen à Élevé 🗴
%	Efficacité	Faible 🗶	Très Efficace ✓
> \$	V_{out}	$V_{out} < V_{in}$ X	$V_{out} \subseteq \mathbb{R}$ 🗸
8	Isolation	Non X	Possible ✓
	Température	Élevée 🗶	Faible à Moyenne 🗸
7	Courant	Faible à Moyen 🗴	Moyen à Élevé ✓

Quels sont les types de régulateurs?

- Quels sont les types de régulateurs?
 - Régulateurs Linéaires
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

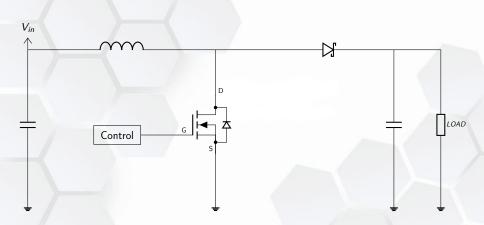
Régulateur Switching - Boost - Fonctionnement





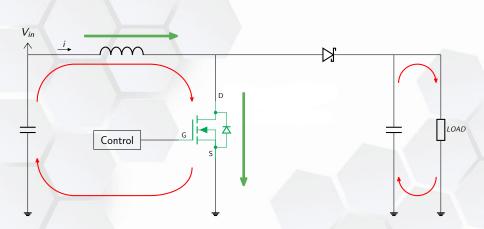
Régulateur Switching - Boost - Fonctionnement





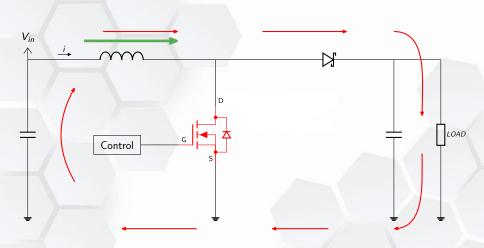Régulateur Switching - Boost - Fonctionnement





- 1) Que sont es types de régulateurs?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
 - Filtrer l'entrée
 - Filtrer la sortie d'un régulateur
 - Filtrer au IC
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

- 1) Que la some es types de régulateurs?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
 - Filtrer l'entrée
 - Filtrer la sortie d'un régulateur
 - Filtrer au IC
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

- 1) Que la sont es types de régulateurs?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
 - Filtrer l'entrée
 - Filtrer la sortie d'un régulateur
 - Filtrer au IC
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

- 1 Que la sont es types de régulateurs?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
 - Filtrer l'entrée
 - Filtrer la sortie d'un régulateur
 - Filtrer au IC
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

- Quels sont le types de régulateurs?
- 2 Comment filtrer une alimentation?
- 3 Comment conçevoir un arbre d'alimentation?

